

i)  $\delta_{max}$  ?

I en forwardomvandlare är armagnetiseringen begränsande, dvs traflen måste hinna armagnetiseras innan nästa period.

$$T = \text{TILL: } V_{dc} - L_m' \frac{\Delta i_m'}{\Delta t} = 0$$

$$T = \text{FRÅN: } V_{dc} + L_m' \frac{\Delta i_m''}{\Delta t} = 0 \Rightarrow V_{dc} + L_m' \left(\frac{N_3}{N_1}\right)^2 \frac{\Delta i_m' \left(\frac{N_1}{N_3}\right)}{\Delta t} = 0$$

$$V_{dc} + L_m' \left(\frac{N_3}{N_1}\right) \frac{\Delta i_m'}{\Delta t} = 0$$

$$\text{LIKHEIT: } \frac{V_{dc}}{L_m'} \cdot \delta_T \cdot T = \frac{V_{dc}}{L_m'} \left(\frac{N_1}{N_3}\right) (1-\delta) \cdot T$$

$$\delta \left(1 + \frac{N_1}{N_3}\right) = \frac{N_1}{N_3} \Rightarrow \delta_{max} = \frac{N_1/N_3}{1 + N_1/N_3} = \frac{1}{\frac{N_3}{N_1} + 1} = \frac{1}{3+1} = \underline{\underline{0,25}}$$

$$\left. \begin{aligned} T = \text{TILL: } V_2 &= \frac{N_2}{N_1} \cdot V_1 = 2 V_{dc} = 2 \cdot 192 = 384 \text{ V} \\ T = \text{FRÅN: } V_2 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$V_0 = \delta \cdot V_2 (T = \text{TILL}) = 0,25 \cdot 384 = 96 \text{ V}$$

$$\bar{I}_0 = \frac{V_0}{R_{LOAD}} = \frac{96}{4} = 24 \text{ A}$$

$$P_{in} = P_{ut} \Rightarrow$$

$$\bar{I}_{in, LOAD} = \frac{V_0}{V_{dc}} \cdot \bar{I}_0 = \frac{96}{192} \cdot 24 = 12 \text{ A}$$

Magnetiseringsström:



$$\Delta \bar{i}_m' = \frac{V_{dc}}{L_m} \cdot t_T = \frac{192}{1,2 \text{ mH}} \cdot 0,25 \cdot 100 \mu\text{s} = 4 \text{ A}$$

$$\bar{I}_{in} = \bar{I}_{in,LOAD} + \underbrace{\frac{\Delta \bar{i}_m'}{2}}_{\text{medel magnetiseringsström}} \cdot \delta = 12 + \frac{4}{2} \cdot 0,25 = 12,5 \text{ A}$$

(iii)

$$V_2 - L \frac{di_L}{dt} - V_0 = 0 \Rightarrow \Delta i_L = \frac{V_2 - V_0}{L} \cdot t_T = \frac{384 - 96}{800 \cdot 10^{-6}} \cdot 25 \cdot 10^{-6} = 9 \text{ A}$$

För sekundärströmmen gäller

$$\bar{i}_L = \bar{I}_0 = 24 \text{ A}$$


$$\hat{i}_L = \bar{i}_L + \frac{\Delta i_L}{2} = 24 + \frac{9}{2} = 28,5 \text{ A}$$

$$\check{i}_L = \bar{i}_L - \frac{\Delta i_L}{2} = 24 - \frac{9}{2} = 19,5$$

Omräknat till primärsidan

$$\hat{i}_L^1 = \hat{i}_L \frac{N_2}{N_1} = 28,5 \cdot 2 = 57 \text{ A}$$
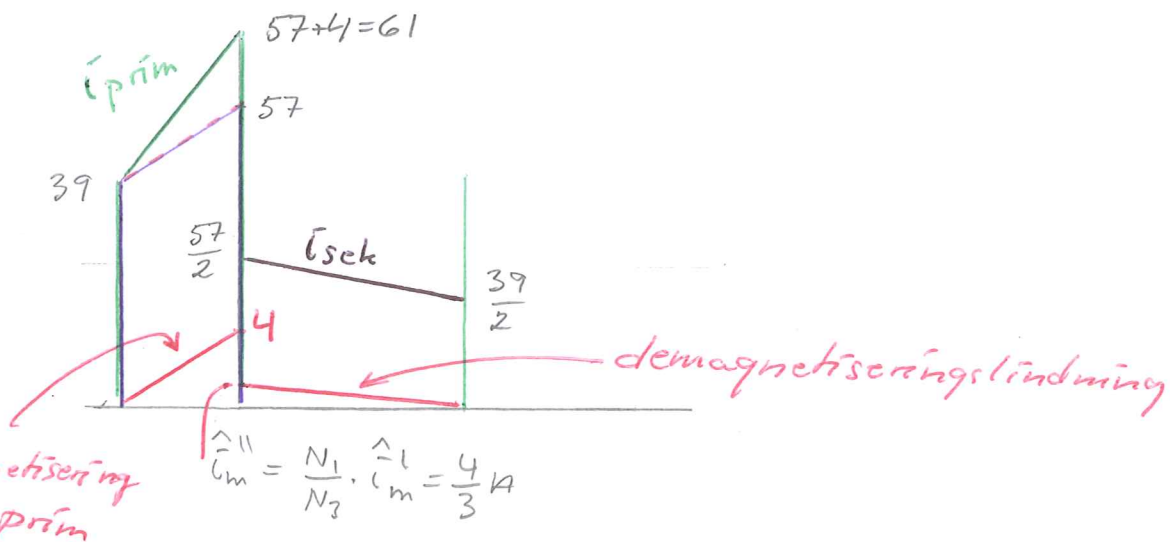
$$\check{i}_L^1 = \check{i}_L \frac{N_2}{N_1} = 19,5 \cdot 2 = 39 \text{ A}$$



17.9

III

i5)  $R_{crit} = ?$ 

$$T = T_{ILL}: V_2 - L \frac{d\hat{i}_L}{dt} - V_0 = 0$$

$$\Delta \hat{i}_L = \frac{V_2 - V_0}{L} t_T$$

Grāns CCM/DCM:

$$\bar{I}_0 = \frac{\Delta \hat{i}_L}{2} \Rightarrow \Delta \hat{i}_L = 2 \bar{I}_0$$

$$\frac{V_2 - V_0}{L} t_T = 2 \bar{I}_0 = 2 \frac{V_0}{R}$$

$$\frac{R}{L} (V_2 - V_0) t_T = 2 V_0$$

$$R = \frac{V_0}{V_2 - V_0} \frac{2L}{t_T} = \{ V_2 = 2 \cdot V_{dc} \} = \frac{96}{2 \cdot 192 - 96} \frac{2 \cdot 800 \cdot 10^{-6}}{25 \cdot 10^{-6}} = 21,3 \Omega$$

$$L = \frac{V_2 - V_0}{V_0} \frac{R}{2} \cdot t_T = \{ V_2 = 2 \cdot V_{dc} \} = \frac{384 - 96}{96} \frac{4}{2} \cdot 25 \cdot 10^{-6} = 150 \mu H$$