

Flybackomvandlare med trafo


$V_{in} = 50V$

$R_{LOAD} = 22,5\Omega$


$V_o = 225V$

$\Delta i_m' = 300\mu A$

Trafo 1:1:3

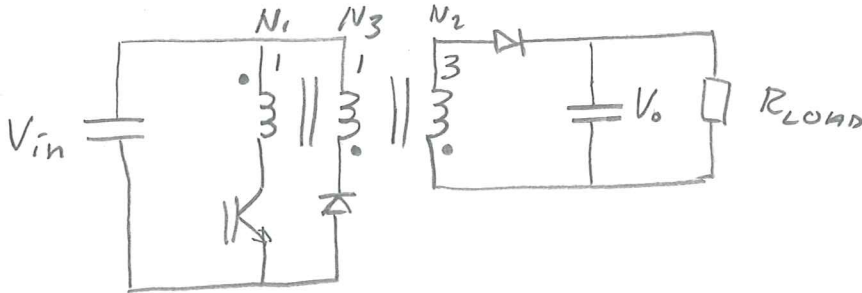

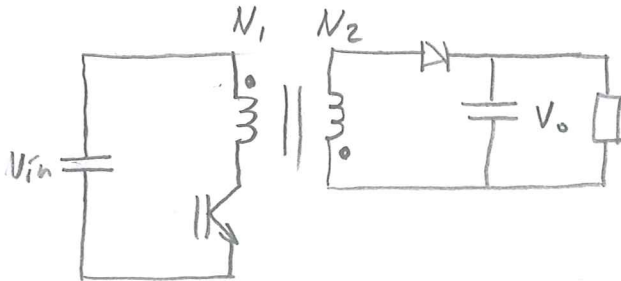i) CCM \Rightarrow Demagnetisering sker i sekundären \Rightarrow



$T = TILL: \quad \Delta i_m' \cdot \frac{\Delta t}{\Delta t} = V_{in} \Rightarrow \Delta i_m' = \frac{1}{L_m'} V_{in} t_T$

$S = FRÅN: \quad -L_m'' \frac{\Delta i_m''}{\Delta t} - V_o = 0$

$-L_m' \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \frac{\Delta i_m' \left(\frac{N_1}{N_2}\right)}{\Delta t} - V_o = 0$

$-L_m' \left(\frac{N_2}{N_1}\right) \frac{\Delta i_m'}{\Delta t} - V_o = 0$

Negativ derivata \Rightarrow

$-L_m' \left(\frac{N_2}{N_1}\right) \frac{|\Delta i_m'|}{\Delta t} - V_o = 0$

$|\Delta i_m'| = \frac{1}{L_m'} \left(\frac{N_1}{N_2}\right) V_o t_D$

LIKHET:

$$\frac{1}{Z_m} V_{in} t_T = \frac{1}{Z_m} \left(\frac{N_1}{N_2} \right) V_o t_D$$

$$V_{in} \cdot \delta_T \cancel{Z_m} = \frac{N_1}{N_2} V_o (1 - \delta_T) \cancel{Z_m}$$

$$\delta_T \left(V_{in} + \frac{N_1}{N_2} V_o \right) = \frac{N_1}{N_2} V_o$$

$$\delta_T = \frac{N_1/N_2 V_o}{V_{in} + N_1/N_2 V_o} = \frac{1/3 \cdot 225}{50 + 1/3 \cdot 225} = 0,6$$

$$\text{ii)} \quad \bar{I}_o = \frac{V_o}{R_{LOAD}} = \frac{225}{22,5} = 10 \text{ A}$$

$$P_{in} = P_{ut} \Rightarrow$$


$$\bar{I}_{in} = \frac{V_o}{V_{in}} \cdot \bar{I}_o = \frac{225}{50} \cdot 10 = 45 \text{ A}$$

iii) T=FRÅN:

$$\Delta \bar{I}_m'' = \frac{1}{Z_m''} \cdot V_o \cdot t_D = \frac{1}{Z_m' \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2} \cdot V_o \cdot t_D =$$

$$= \frac{1}{300 \cdot 10^{-6} \left(\frac{3}{1} \right)^2} \cdot 225 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 3,33 \text{ A}$$

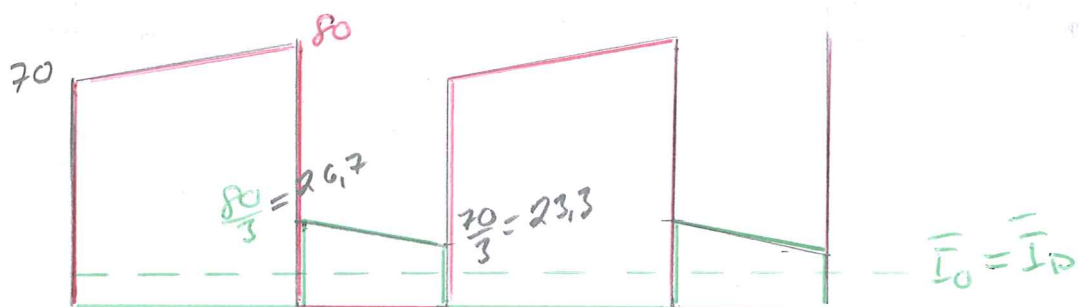Medelströmmen genom dioden måste vara lika stor som medelströmmen till lasten. $\bar{I}_D = \bar{I}_o$




Medelströmmen under pulsen på sek. är

$$\bar{i}_{D,puls} = \frac{\bar{I}_0}{1-\delta_T} = \frac{10}{0,4} = 25 \text{ A}$$

$$\hat{i}_D = \hat{i}_m'' = \bar{i}_{D,puls} + \frac{4\hat{i}_m''}{2} = 25 + \frac{3,33}{2} = 26,7 \text{ A}$$

$$\hat{i}_D = \hat{i}_m'' = \bar{i}_{D,puls} - \frac{4\hat{i}_m''}{2} = 25 - \frac{3,33}{2} = 23,3 \text{ A}$$

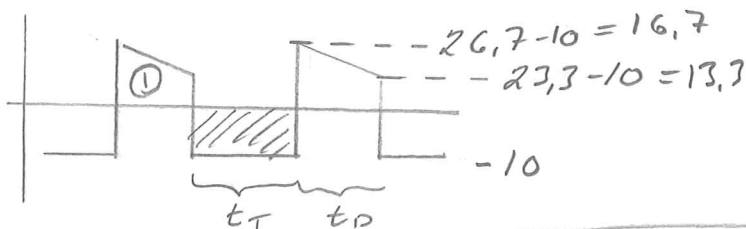(v) $\bar{i}_c = \bar{i}_D - \bar{I}_0$ (när diöden leder, annars -10 A som går till lasten)



$$\bar{i}_{c,RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{t_T} (-10)^2 dt + \int_0^{t_D} \left(16,7 - \frac{3,33}{t_D} \cdot t\right)^2 dt \right)}$$

$$= \left\{ t_T = 60 \mu\text{s} \quad t_D = 40 \mu\text{s} \right\} = 12,26 \text{ A}$$

$$\bar{i}_c = C \frac{dV}{dt} \Rightarrow \Delta V = V_1 - V_2 = \frac{1}{C} \int_{\bar{i}_c < 0} \bar{i}_c dt$$

$$\Delta V = \frac{1}{C} \int_0^{t_T} -10 dt = \frac{1}{1100 \cdot 10^{-6}} \cdot 10 \cdot 60 \cdot 10^{-6} = \underline{\underline{545 \text{ mV}}}$$

Det hade blivit samma resultat genom att integrera den positiva arean ① istället.

5/



Medelströmmen \bar{i} pulsen är

$$\bar{i}_{\text{puls}} = \frac{\bar{I}_0}{1-\delta_T} = \left\{ \text{CCM/DCM} \right\} = \frac{\Delta \bar{i}_m''}{2}$$

$$\Rightarrow \bar{I}_{0 \text{ crit}} = \frac{\Delta \bar{i}_m''}{2} (1-\delta_T) = \frac{3,73}{2} \cdot 0,4 = 0,67$$

$$R_{\text{crit}} = \frac{V_0}{\bar{I}_{0 \text{ crit}}} = \frac{225}{0,67} = \underline{\underline{338 \Omega}}$$

$$R = 22,5 \Omega \Rightarrow \bar{I}_0 = 10 \text{ A}$$

$$\Delta \bar{i}_m'' = \frac{2 \cdot \bar{I}_0}{1-\delta_T} = \frac{2 \cdot 10}{0,4} = 50 \text{ A}$$

$$d_m'' = \frac{1}{\Delta \bar{i}_m''} \cdot V_0 \cdot t_D = \frac{1}{50} \cdot 225 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 180 \mu\text{H}$$

$$\text{Motsvaret } d_m' = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \cdot d_m'' = \left(\frac{1}{3} \right)^2 \cdot 180 \mu\text{H} = \underline{\underline{20 \mu\text{H}}}$$