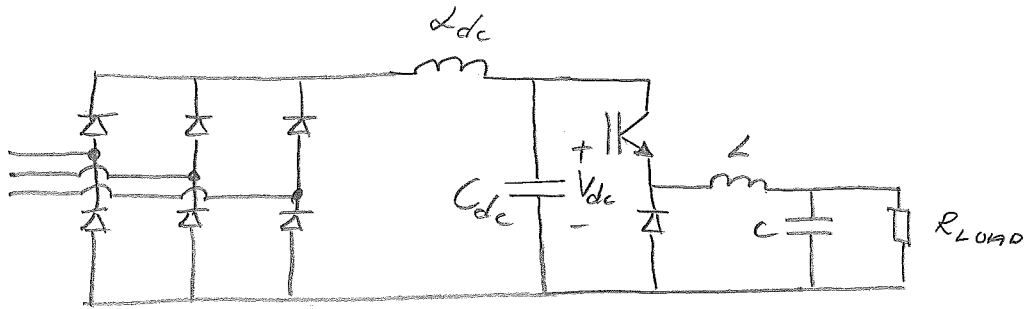


1. a)



b)

$$\begin{aligned}
 V_{dc} &= \frac{1}{T/6} \int_{T/6}^{\pi/6} \hat{U}_{LL} \cos(\omega t) dt = \frac{1}{T/6} \int_{T/6}^{\pi/6} \hat{U}_{LL} \cos(\omega t) dt \cdot \omega \cdot \frac{1}{\omega} = \\
 &= \frac{1}{\omega T/6} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \hat{U}_{LL} \cos(\omega t) d(\omega t) = \frac{6}{\omega T} \left[\hat{U}_{LL} \sin(\omega t) \right]_{-\pi/6}^{\pi/6} = \\
 &= \left\{ \omega T = 2\pi \right\} = \frac{6 \cdot \hat{U}_{LL}}{2\pi} \left(\sin \frac{\pi}{6} - \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) = \\
 &= \frac{6 \cdot \hat{U}_{LL}}{2\pi} 2 \sin \frac{\pi}{6} = \frac{3 \hat{U}_{LL}}{\pi} = \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{\pi} \cdot U_{LL \text{ RMS}} = \\
 &= 1,35 \cdot U_{LL \text{ RMS}} = 1,35 \cdot 400 = 540 \text{ V}
 \end{aligned}$$

c)

$$T = T_{\text{RILL}}$$

$$V_{dc} - L \frac{di}{dt} - V_0 = 0 \Rightarrow \Delta i = \frac{V_{dc} - V_0}{L} t_T = \frac{V_{dc} - V_0}{L} \delta_T \cdot T_{\text{SW}}$$

$$T = T_{\text{FRIN}}$$

$$-L \frac{di}{dt} - V_0 = 0 \Rightarrow -L \frac{-|\Delta i|}{t_D} - V_0 = 0$$

$$|\Delta i| = \frac{V_0}{L} t_D = \{CCM\} = \frac{V_0}{L} (1 - \delta_T) T_{\text{SW}}$$

$$L \text{ KHET}$$

$$\frac{V_{dc} - V_0}{L} \delta_T T_{\text{SW}} = \frac{V_0}{L} (1 - \delta_T) T_{\text{SW}}$$

$$\delta_T = \frac{V_0}{V_{dc}} = \frac{100}{540} = 0,19$$

1. d)


$$\underline{T = T_{ILL}}$$

$$\Delta \bar{i}_L = \frac{V_{dc} - V_o}{L} \delta_T T_{sw} =$$

$$= \frac{540 - 100}{2 \cdot 10^{-3}} \cdot 0,19 \frac{1}{50 \cdot 10^3} = 0,84 \text{ A}$$

e/

2. a)

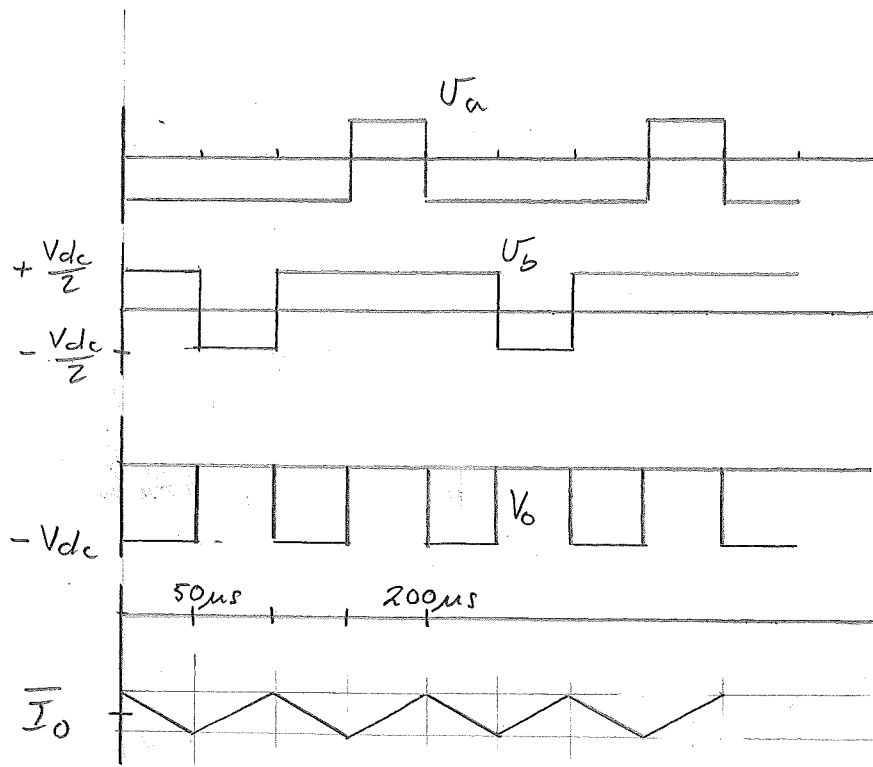

b)

IGBT

Fig 1 $\Rightarrow V_{CE(on)} = 2,5 \text{ V vid } 50 \text{ A}$

$$P_{cond} = V_{CE(on)} \cdot I_c \cdot \delta_T = 2,5 \cdot 50 \cdot 0,9 = 113 \text{ W}$$

Fig 4 $\Rightarrow E_{on} = 28 \text{ mJ vid } 600 \text{ V } 150 \text{ A}$

$E_{off} = 11 \text{ mJ vid } 600 \text{ V } 150 \text{ A}$

$$P_{on} = 28 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{300}{600} \cdot \frac{50}{150} \cdot 5 \text{ kHz} = 23 \text{ W}$$

$$P_{off} = 11 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{300}{600} \cdot \frac{50}{150} \cdot 5 \text{ kHz} = 9 \text{ W}$$

$$P_{LOSS, IGBT} = P_{on} + P_{off} + P_{cond} = 23 + 9 + 113 = 145 \text{ W}$$

FWD

Fig 10 $\Rightarrow V_D(on) = 1,2 \text{ V vid } 50 \text{ A}$

$$P_{cond} = V_D(on) \cdot I_D \cdot \delta_D = 1,2 \cdot 50 \cdot 0,1 = 6 \text{ W}$$

Fig 4 $\Rightarrow E_{rr} = 5 \text{ mJ vid } 600 \text{ V } 150 \text{ A}$

$$P_{rr} = 5 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{300}{600} \cdot \frac{50}{150} \cdot 5 \text{ kHz} = 4 \text{ W}$$

$$P_{LOSS, FWD} = 6 + 4 = 10 \text{ W}$$

2.c) IGBT

$$R_{th, jh} = 0,09 + 0,038 = 0,128 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$\begin{aligned} T_{h, \max \text{ IGBT}} &= T_j - R_{th, jh} \cdot P_{\text{LOSS, IGBT}} = \\ &= 125 - 0,128 \cdot 145 = 106 \text{ } ^\circ\text{C} \end{aligned}$$

FWD

$$R_{th, jh} = 0,25 + 0,038 = 0,288 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$\begin{aligned} T_{h, \max \text{ FWD}} &= T_j - R_{th, jh} \cdot P_{\text{LOSS, FWD}} = \\ &= 125 - 0,288 \cdot 10 = 122 \text{ } ^\circ\text{C} \end{aligned}$$

$$T_{h, \max} = 106 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{LOSS, TOT}} &= 2(P_{\text{LOSS, IGBT}} + P_{\text{LOSS, FWD}}) = \\ &= 2(145 + 10) = 310 \text{ W} \end{aligned}$$

$$R_{th, ha} = \frac{T_{h, \max} - T_a}{P_{\text{LOSS, TOT}}} = \frac{106 - 40}{310} = 0,21 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

3. a) T = T_{ILL}

$$V_{dc} - L_m' \frac{\Delta \bar{i}_1}{\Delta t} = 0 \Rightarrow \Delta \bar{i}_1 = \frac{V_{dc}}{L_m'} t_T$$

T = T_{FRAN}

$$-L_m'' \frac{\Delta \bar{i}_2}{\Delta t} = V_0 \Rightarrow |\Delta \bar{i}_2| = \frac{V_0}{L_m''} t_D = \{CCM\} = \frac{V_0}{L_m''} (T - t_T)$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta \bar{i}_2 &= \frac{N_1}{N_2} \cdot \Delta \bar{i}_1 \\ L_m'' &= \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 L_m' \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

DIKHET

$$\frac{V_{dc}}{L_m'} t_T = \frac{N_2}{N_1} \left(\frac{V_0 (T - t_T)}{\left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \cdot L_m'} \right)$$

$$\frac{N_2}{N_1} \frac{V_{dc}}{L_m'} t_T = \frac{V_0 (T - t_T)}{L_m'}$$


$$V_0 = \frac{N_2}{N_1} V_{dc} \frac{t_T}{T - t_T} = \frac{N_2}{N_1} V_{dc} \cdot \frac{\delta_T \cdot T_{sw}}{T_{sw} - \delta_T \cdot T_{sw}}$$

$$V_0 = V_{dc} \frac{N_2}{N_1} \frac{\delta_T}{1 - \delta_T}$$

$$V_0 = V_{dc} \frac{N_2}{N_1} \frac{1}{\frac{1}{\delta_T} - 1}$$

$$\frac{1}{\delta_T} = \frac{V_{dc}}{V_0} \frac{N_2}{N_1} + 1$$
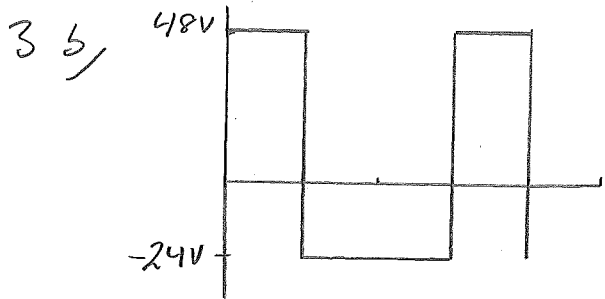
$$\delta_T = \frac{1}{\frac{V_{dc}}{V_0} \frac{N_2}{N_1} + 1} = \frac{1}{\frac{48}{12} \cdot \frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{3}$$



$$T = \text{TILL} : V_1 = V_{dc} = 48V$$

$$T = \text{FRÅN} : V_1 = -V_2 \cdot \frac{N_1}{N_2} =$$

$$= -V_0 \frac{N_1}{N_2} = -12 \cdot 2 = -24V$$

c) $T = \text{FRÅN} :$

$$V_{\text{TRANSISTOR}} = V_{dc} - V_1 = 48 - (-24) = 72V$$

d) $\bar{I}_0 = 1A$

$$\bar{I}_{in} = \bar{I}_0 \frac{V_0}{V_{dc}} = 1 \cdot \frac{12}{48} = 0,25A$$

$$\bar{I}_{in, \text{puls}} = \frac{\bar{I}_{in}}{\delta_T} = \frac{0,25}{1/3} = 0,75A$$

$T = \text{TILL} :$

$$\Delta i'_m = \frac{V_{dc}}{\Delta i_1} \cdot t_T = \frac{V_{dc}}{2 \cdot \bar{I}_{in, \text{puls}}} \cdot \frac{\delta_T}{f_{sw}} =$$

$$= \frac{48}{2 \cdot 0,75} \cdot \frac{1/3}{100 \text{kHz}} = 106,7 \mu H$$

e)

$T = \text{TILL} :$

Hela lastströmmen från kondensatorn

$$\bar{i}_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

$$C = \bar{i}_c \frac{\Delta t}{\Delta V_c} = \bar{I}_0 \frac{\Delta t}{\Delta V_0} = \bar{I}_0 \frac{\delta_T / f_{sw}}{0,01 \cdot V_0} =$$

$$= 1 \cdot \frac{1/3 \cdot 10 \mu s}{0,01 \cdot 12} = 27,7 \mu F$$

4a) Flyback

b) Överspänningssnubber på transformatorns primärsida
R 405, C 410, D 405

Tar hand om överspänning pga läckinduktans
i trafön när transistorn bryter

Diödsnubber (överspänningssnubber)

R 425, C 425, C 442


R 432, C 435

R 430, C 431

Tar hand om överspänning vid frånslag av diöden

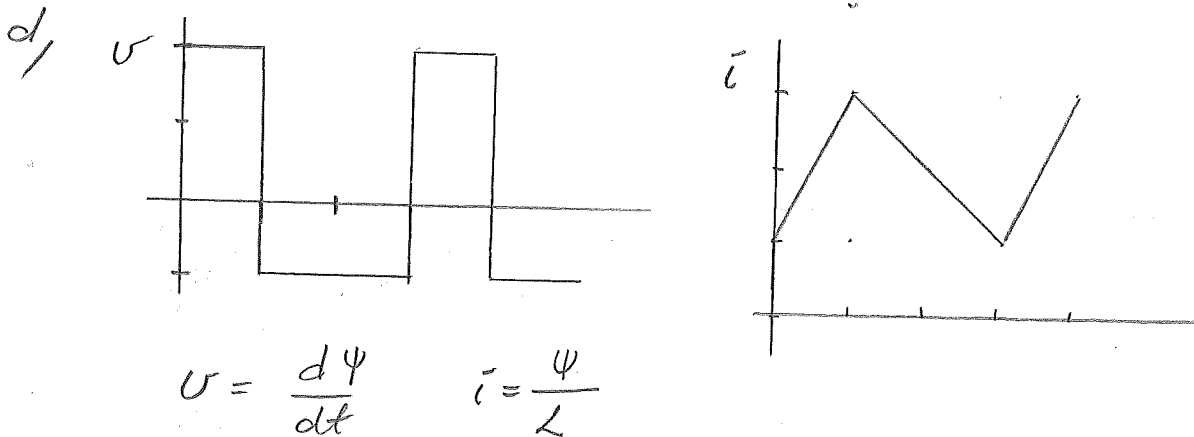c) Spänningen över transistorn V_{DS} mäts

Om denna blir för hög är strömmen för hög
och man stänger transistorn.




Flödet innehåller även en DC-komponent
vilken även finns i strömmen. Medelspänningen
över induktansen är dock noll.

Det antas att kärnan inte mättnar, dvs
 L är konstant.

e) Strömtraföns bandbredd är för läg för de
korta stög/falltiderna i en switchad ström.

5 a)

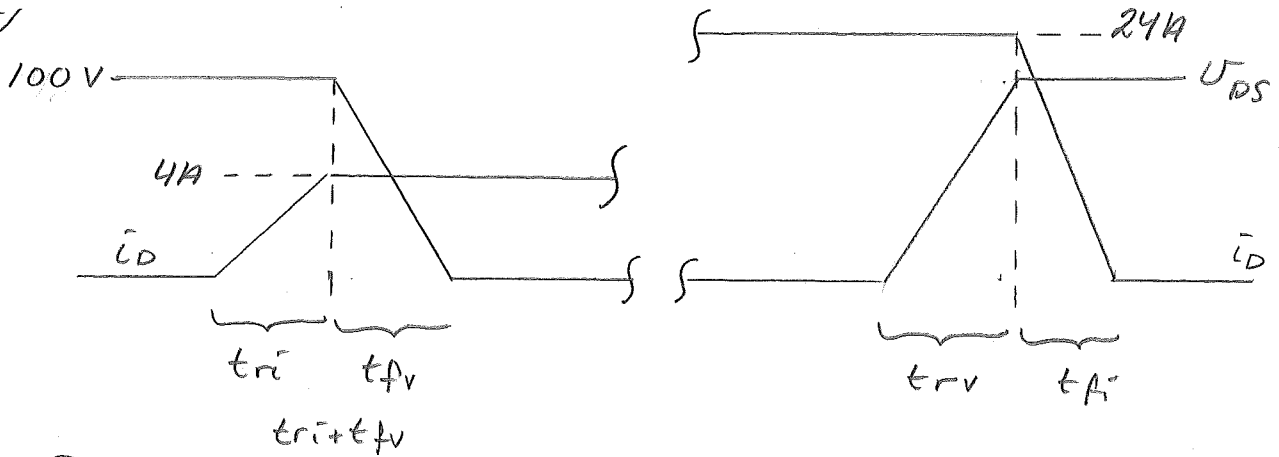


$$P_{on} = f_{sw} \int_0^{t_{ri} + t_{fv}} U_{DS} \cdot i_D dt = f_{sw} \cdot \frac{V_{dc} \cdot I_o(on) \cdot (t_{ri} + t_{fv})}{2}$$

$$= 50 \text{ kHz} \cdot \frac{100 \cdot 4 \cdot (100 \text{ ns} + 100 \text{ ns})}{2} = 2 \text{ W}$$

$$P_{off} = f_{sw} \frac{V_{dc} I_o(off) \cdot (t_{rv} + t_{fi})}{2} =$$

$$= 50 \text{ kHz} \cdot \frac{100 \cdot 24 \cdot (100 \text{ ns} + 100 \text{ ns})}{2} = 12 \text{ W}$$

b)

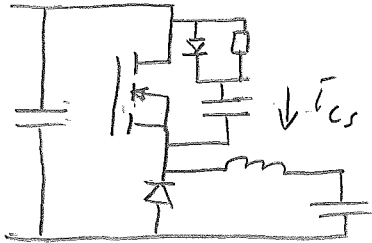

$$\bar{i}_{cs} = \frac{I_o t}{t_{fi}} \quad 0 < t < t_{fi}$$

$$\bar{i}_{cs}(0) = 0$$

$$U_{cs} = U_{DS} = \frac{1}{C_s} \int_0^t \bar{i}_{cs} dt = \frac{1}{C_s} \int_0^t \frac{I_o t}{t_{fi}} dt = \frac{I_o t^2}{2 C_s t_{fi}}$$

U_s ska nå V_{dc} på tiden $t_{fi} \Rightarrow$

$$C = \frac{I_o t_{fi}}{2 V_{dc}} = \frac{24 \cdot 100 \text{ ns}}{2 \cdot 100} = 12 \text{ nF}$$

5c/

$$P_{\text{off}} = f_{\text{sw}} \int_{t_{\text{fr}}} v_{C_s}(t) \cdot i_D(t) dt =$$

$$= f_{\text{sw}} \int_{t_{\text{fr}}} \frac{I_0 t^2}{2 C_s t_{\text{fr}}} \cdot I_0 \left(1 - \frac{t}{t_{\text{fr}}}\right) dt =$$

$$= \frac{I_0^2}{2 C_s t_{\text{fr}}} f_{\text{sw}} \int_0^{t_{\text{fr}}} \left(t^2 - \frac{t^3}{t_{\text{fr}}}\right) dt =$$

$$= \frac{I_0^2}{2 C_s t_{\text{fr}}} f_{\text{sw}} \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4 t_{\text{fr}}} \right]_0^{t_{\text{fr}}} =$$

$$= f_{\text{sw}} \frac{I_0^2 \cdot t_{\text{fr}}^2}{24 C_s} = 50 \text{ kHz} \frac{24^2 \cdot 100 \text{ ns}^2}{24 \cdot 12 \text{ nF}} = 7 \text{ W}$$


d/

Energien in C_s ska brännas i R_S

$$W_{C_s} = \frac{1}{2} C v_{C_s}^2 = \frac{1}{2} \cdot C_s \cdot V_{dc}^2 = \frac{1}{2} \cdot 12 \text{ nF} \cdot 100^2 = 6 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

$$\overline{P}_{R_S} = f_{\text{sw}} \cdot W_{C_s} = 50 \text{ kHz} \cdot 6 \cdot 10^{-5} = 3 \text{ W}$$

6. a)

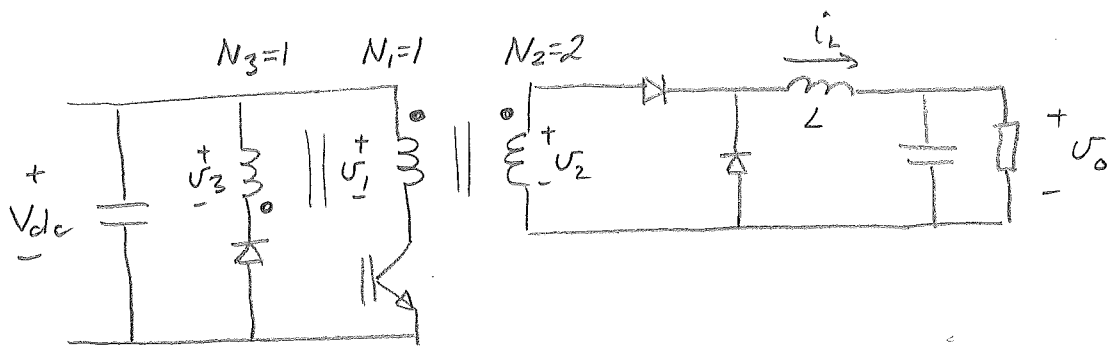

b) T = TILL

$$U_2 - L \frac{di_L}{dt} - U_0 = 0$$

$$\left\{ U_2 = \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = 2 \cdot V_{dc} \right\} \Rightarrow$$

$$2 V_{dc} - L \frac{\Delta \hat{i}_L}{\Delta t} - U_0 = 0 \Rightarrow \Delta \hat{i}_L = \frac{2 V_{dc} - U_0}{L} \delta_T \cdot T_{sw}$$

T = FRÅN

$$0 - L \frac{d\hat{i}_L}{dt} - U_0 = 0 \Rightarrow -L \frac{-|\Delta \hat{i}_L|}{\Delta t} - U_0 = 0 \Rightarrow |\Delta \hat{i}_L| = \frac{U_0}{L} \overset{\text{Om CCM}}{\downarrow} (1 - \delta_T) T_{sw}$$

LIKHET

$$\frac{2 V_{dc} - U_0}{L} \delta_T T_{sw} = \frac{U_0}{L} (1 - \delta_T) T_{sw}$$

$$\delta_T = \frac{U_0}{2 \cdot V_{dc}} = \frac{12}{2 \cdot 24} = 0,25$$

c) Avmagnetiseringen sätter gränser

T = TILL

$$V_{dc} - L_m' \frac{\Delta \hat{i}_m'}{\Delta t} = 0$$

T = FRÅN

$$V_{dc} - L_m''' \frac{\Delta \hat{i}_m'''}{\Delta t} = 0$$

$$\left. \begin{aligned} L_m''' &= L_m' \left(\frac{N_3}{N_1} \right)^2 \\ \Delta \hat{i}_m''' &= \Delta \hat{i}_m' \left(\frac{N_1}{N_3} \right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$V_{dc} - \Delta i_m' \left(\frac{N_3}{N_1} \right)^2 \frac{\Delta i_m' \left(\frac{N_1}{N_3} \right)}{\Delta t} = 0$$

LIKHET

$$\frac{V_{dc}}{\Delta i_m'} \delta_T T_{sw} = \frac{V_{dc}}{\Delta i_m'} (1 - \delta_T) T_{sw} \frac{N_1}{N_3}$$

Om CCM

$$V_{dc} \cdot \delta_T = V_{dc} \frac{N_1}{N_3} - V_{dc} \frac{N_1}{N_3} \delta_T$$

$$\delta_{T_{max}} = \frac{N_1/N_3}{1 + N_1/N_3} = \frac{1}{1+1} = 0,5$$

d/ T=TILL

$$\Delta i_L = \frac{2V_{dc} - V_0}{L} \delta_T T_{sw}$$

$$L = \frac{2V_{dc} - V_0}{\Delta i_L} \delta_T T_{sw} = \frac{2V_{dc} - V_0}{2 \cdot I_0} \delta_T \cdot T_{sw}$$

$$= \frac{2 \cdot 24 - 12}{2 \cdot 1} 0,25 \frac{1}{100 \text{kHz}} = 45 \mu\text{H}$$

e/

