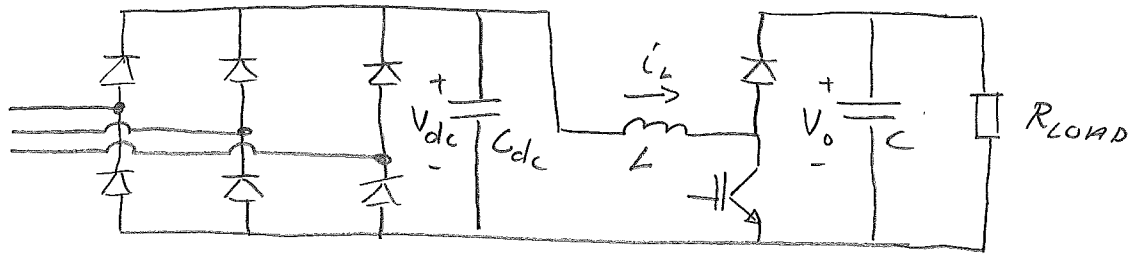


1.a)



b)

$$V_{dc} = \frac{1}{T/6} \int_{T/6}^{\pi/6} \hat{U}_{LL} \cos(\omega t) dt = \frac{1}{T/6} \int_{T/6}^{\pi/6} \hat{U}_{LL} \cos(\omega t) d\omega \cdot \omega \cdot \frac{1}{\omega} =$$

$$= \frac{1}{\omega T/6} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \hat{U}_{LL} \cos(\omega t) d(\omega t) = \frac{6}{\omega T} \left[\hat{U}_{LL} \sin(\omega t) \right]_{-\pi/6}^{\pi/6} =$$

$$= \left\{ \omega T = 2\pi \right\} = \frac{\hat{U}_{LL} 6}{2\pi} \left(\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right) =$$

$$= \frac{6}{2\pi} \hat{U}_{LL} \underbrace{2 \sin \frac{\pi}{6}}_{=1/2} = \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{\pi} \cdot U_{LL \text{ RMS}} = 1,35 \cdot U_{LL \text{ RMS}}$$

$$= 1,35 \cdot 230 = \underline{\underline{310,5}}$$

$$c) T = \text{TILL: } V_{dc} - L \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \Delta i = \frac{V_{dc}}{L} t_T = \frac{V_{dc}}{L} \delta_T T_{sw}$$

$$T = \text{FRÅN: } V_{dc} - L \frac{di}{dt} - V_o = 0 \Rightarrow V_{dc} - L \frac{-|\Delta i|}{\Delta t} - V_o = 0$$

$$|\Delta i| = \frac{V_o - V_{dc}}{L} t_D = \frac{V_o - V_{dc}}{L} (1 - \delta_T) T_{sw}$$

$$\text{LIKNET: } \frac{V_{dc}}{L} \delta_T T_{sw} = \frac{V_o - V_{dc}}{L} (1 - \delta_T) T_{sw}$$

$$\delta_T = \frac{V_o - V_{dc}}{V_o} = 1 - \frac{V_{dc}}{V_o} = 1 - \frac{310}{500} = \underline{\underline{0,38}}$$

2016-05-13

$$1. d) T=T_{ILL}: \Delta i = \frac{V_{dc}}{L} \delta_T T_{sw} = \frac{310}{1,5 \cdot 10^{-3}} \cdot 0,38 \cdot \frac{1}{40 \text{kHz}} = 1,96 \text{A}$$

$$e) V_{dc} = 1,35 \cdot U_{LL} \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = 0,5 \Rightarrow \alpha = \arccos(0,5) = 60^\circ$$

2c1

IGBT

$$R_{th,jh} = 0,075 + 0,038 = 0,113$$

$$\begin{aligned} T_{nmax, IGBT} &= T_f - R_{th,jh} \cdot P_{Loss, IGBT} = \\ &= 125 - 0,113 \cdot 662W = 50^\circ C \end{aligned}$$

FWD


$$R_{th,jh} = 0,18 \cdot 0,038 = 0,218$$

$$\begin{aligned} T_{nmax, FWD} &= T_f - R_{th,jh} \cdot P_{Loss, FWD} = \\ &= 125 - 0,218 \cdot 24,8 = 119,6^\circ C \end{aligned}$$

IGBT begränsar $\Rightarrow T_{nmax} = 50^\circ C$

$$\begin{aligned} P_{Loss, TOT} &= 2(P_{Loss, IGBT} + P_{Loss, FWD}) = \\ &= 2 \cdot (662 + 24,8) = 1374W \end{aligned}$$
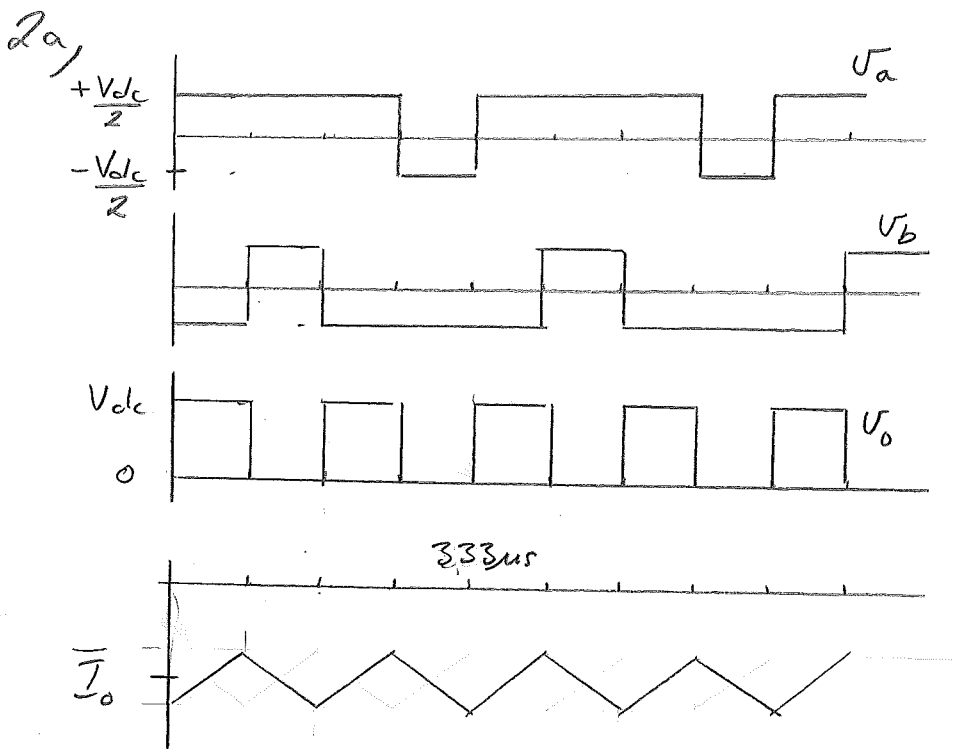
$$R_{th, ha} = \frac{T_{nmax} - T_a}{P_{Loss, TOT}} = \frac{50 - 40}{1374} = 0,007^\circ C/W$$



b) IGBT
 Fig 1 $\Rightarrow V_{CE(on)} = 3,4V$ uđd $150A$

$$P_{cond} = V_{CE(on)} \cdot I_c \cdot \delta_T = 3,4 \cdot 150 \cdot 0,99 = 505W$$

Fig 4 $\Rightarrow E_{on} = 41mJ$ uđd $600V, 200A$

$E_{off} = 15mJ$ uđd $600V, 200A$

$$P_{on} = 41 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{750}{600} \cdot \frac{150}{200} \cdot 3kHz = 115W$$

$$P_{off} = 15 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{750}{600} \cdot \frac{150}{200} \cdot 3kHz = 42W$$

$$P_{loss, IGBT} = P_{cond} + P_{on} + P_{off} = 505 + 115 + 42 = 662W$$

FWD

Fig 11 $\Rightarrow V_D(on) = 1,55V$ uđd $150A$

$$P_{cond} = V_D(on) \cdot I_D \cdot \delta_D = 1,55 \cdot 150 \cdot 0,01 = 2,3W$$

Fig 4 $\Rightarrow E_{rr} = 8mJ$ uđd $600V, 200A$

$$P_{rr} = 8 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{750}{600} \cdot \frac{150}{200} \cdot 3kHz = 22,5W$$

$$P_{loss, FWD} = P_{cond} + P_{rr} = 2,3 + 22,5 = 24,8W$$

$$3 \text{ a) } T = \text{TILL} : V_{dc} - L_m' \frac{di_1}{dt} = 0$$

$$\Delta \bar{i} = \frac{V_{dc}}{L_m'} \delta_T T_{sw}$$

$$T = \text{FRÄN} : -L_m'' \frac{di_2}{dt} - V_o = 0$$

$$\frac{di_2}{dt} \approx - \frac{|\Delta i_2|}{\Delta t} = \{CCM\}$$

$$= - \frac{|\Delta i_2|}{(1-\delta_T) T_{sw}}$$

$$|\Delta i_2| = \frac{V_o}{L_m''} (1-\delta_T) T_{sw}$$

$$\left. \begin{aligned} \bar{i}_2 &= \frac{N_1}{N_2} \bar{i}_1 \\ d_m'' &= \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 d_m' \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$


$$\frac{N_1}{N_2} 4 \bar{i}_1 = \frac{V_o}{\left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 d_m'} (1-\delta_T) T_{sw}$$

$$4 \bar{i}_1 = \frac{V_o}{N_2/N_1 d_m'} (1-\delta_T) T_{sw}$$


$$\text{LIKHEIT : } \frac{V_{dc}}{d_m'} \delta_T T_{sw} = \frac{V_o}{N_2/N_1 d_m'} (1-\delta_T) T_{sw}$$

$$V_o = \frac{N_2}{N_1} V_{dc} \frac{\delta_T}{1-\delta_T} = \frac{1}{2} \cdot 48 \frac{0,4}{1-0,4} = 16 \text{ V}$$

b/

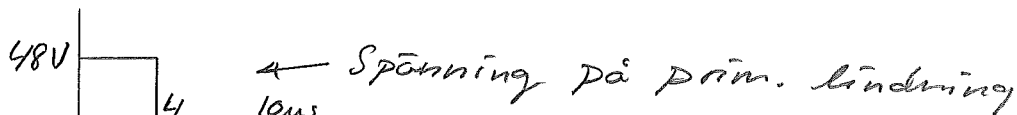
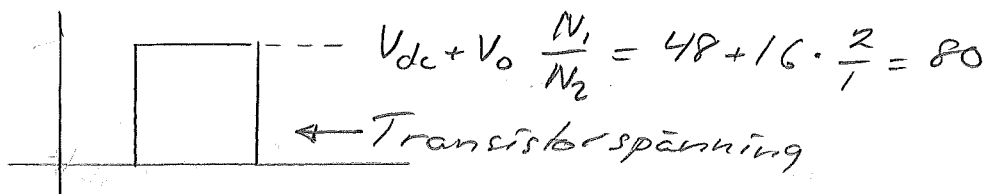
$$V_o \cdot \frac{N_1}{N_2} = 16 \cdot \frac{2}{1} = 32 \text{ V}$$



$$V_{dc} + V_o \frac{N_1}{N_2} = 48 + 16 \cdot \frac{2}{1} = 80$$

$$3c) \quad T = T_{ILL}$$

$$\Delta \bar{i}_1 = \frac{V_{dc}}{L_m} \delta_T T_{sw} = \frac{48}{100 \cdot 10^{-6}} \cdot 0,41 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 1,92 \text{ A}$$


$$\hat{i}_1 = \bar{I}_1 + \frac{\Delta \bar{i}_1}{2} = 1,4 + \frac{1,92}{2} = 2,36 \text{ A}$$

d) När transistorn är till kommer hela lastströmmen från kondensatorn. V_{out} faller under denna tid.

$$\bar{i}_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

$$L = \bar{i}_c \frac{\Delta t}{\Delta V_c} = \bar{I}_o \frac{\Delta t}{\Delta V_{out}} =$$
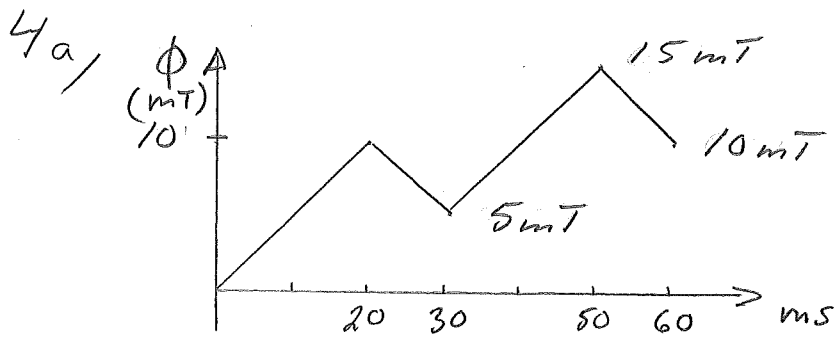
$$= 2,8 \cdot 0,6 \frac{4 \cdot 10^{-6}}{0,01 \cdot 16} = 42 \mu\text{F}$$



$$U_L = N \frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = \frac{1}{N} \int U_L dt$$

på 20 ms ökar flödet: $\Delta\phi = \frac{1}{10} \cdot 5V \cdot 20ms = 10mT$

på 10 ms minskar flödet: $\Delta\phi = \frac{1}{10} \cdot (-5V) \cdot 20ms = -5mT$

Vid 60 ms är flödet $\phi = 10mT$

b/

$$i = \frac{N\phi}{L} = \frac{10 \cdot 10mT}{25mH} = 4A$$

c/

Fördel: Mindre filterkomponenter

Nachdel: Större förluster

d/


Fördel: Snabbare omslag \Rightarrow lägre switchförluster

Nachdel: Högre spänningsderivator \Rightarrow mer störningar

e/


Eftersom source på den övre transistorn varierar mellan 0V och NV_{dc} . Alltså måste även den övre drivarens spänning röra sig lika mycket upp och ner. Nedre drivarens spänning ligger stilla i förhållande till mellanledet.

5 a/

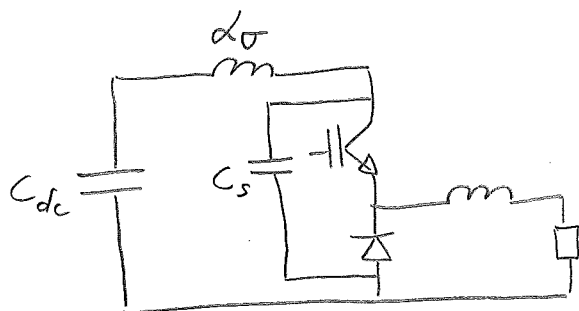

b/

Ekr. vid tröslag

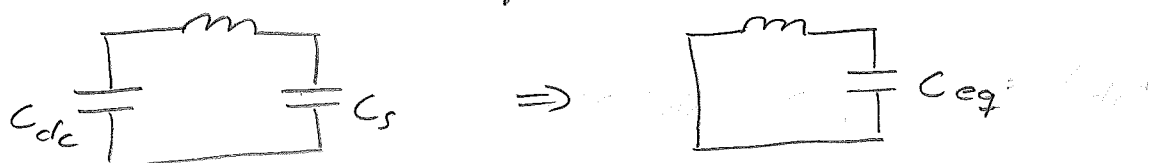


$$C_{dc} \gg C_s \Rightarrow C_{eq} \approx C_s$$

Energien i d ska tas upp av C_s

$$\frac{1}{2} d I_0^2 = \frac{1}{2} C_{eq} \cdot \Delta U_{C_s}^2 \Rightarrow$$

$$\Delta U_{C_s} = \sqrt{\frac{L I_0^2}{C_{eq}}} = 28 \text{ V}$$

c/

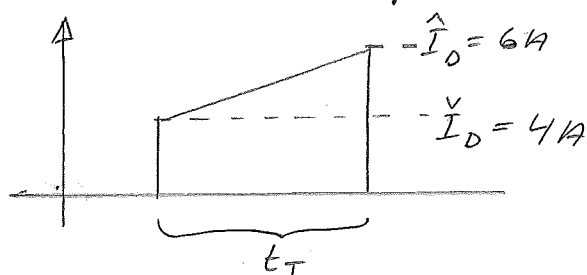

$$P_{cond} = \frac{1}{T} \int_0^{t_T} \underbrace{R_{DS(on)} \cdot \bar{i}_D(t)}_{V_{DS}} \cdot \bar{i}_D(t) dt =$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^{t_T} R_{DS(on)} \left(\bar{I}_D + \frac{\Delta \bar{i}_D}{t_T} \cdot t \right)^2 dt =$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^{t_T} R_{DS(on)} \left(\bar{I}_D^2 + 2 \bar{I}_D \frac{\Delta \bar{i}_D}{t_T} \cdot t + \left(\frac{\Delta \bar{i}_D}{t_T} \right)^2 t^2 \right) dt =$$

$$= \frac{R_{DS(on)}}{T} \left[\frac{V}{I_D} \cdot t + \frac{V}{I_D} \frac{\Delta I_D}{t_r} t^2 + \left(\frac{\Delta I_D}{t_r} \right)^2 \cdot \frac{t^3}{3} \right]_0^{t_r} =$$

$$= R_{DS(on)} \left(\frac{V}{I_D}^2 + \frac{V}{I_D} \Delta I_D + \frac{\Delta I_D^2}{3} \right) \frac{t_r}{T}$$

$$= \frac{1,9}{10} \left(4^2 + 4 \cdot 2 + \frac{2^2}{3} \right) \cdot 0,8 = \underline{\underline{3,85W}}$$


$$d) P_{SW,ON} = \frac{V_{ds} \cdot \hat{I}_D}{2} \cdot t_{turn\ on} \cdot f_{sw} =$$

$$= \frac{100 \cdot 4}{2} \cdot 100 \cdot 10^{-9} \cdot 10\text{kHz} = \underline{\underline{0,2W}}$$

$$P_{SW,OFF} = \frac{V_{ds} \cdot \hat{I}_D}{2} \cdot t_{turn\ off} \cdot f_{sw} =$$

$$= \frac{100 \cdot 6}{2} \cdot 100 \cdot 10^{-9} \cdot 10\text{kHz} = \underline{\underline{0,3W}}$$

6a)

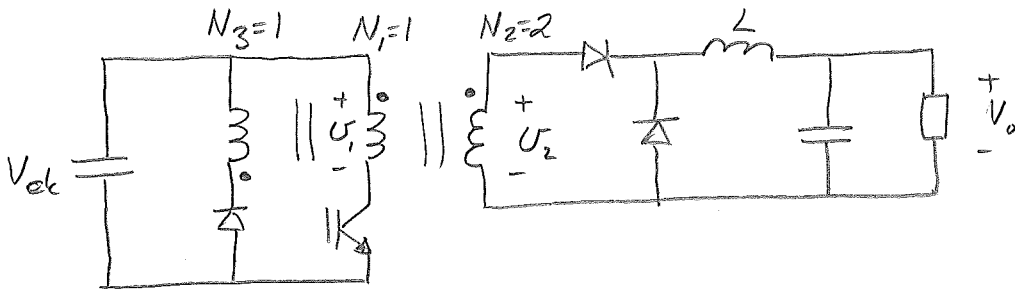b) T = TILL

$$U_2 - L \frac{di_L}{dt} - V_0 = 0 \quad \left\{ U_2 = \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = 2 V_{dc} \right\}$$

$$2 V_{dc} - L \frac{\Delta i_L}{\Delta t} - V_0 = 0 \Rightarrow \Delta i_L = \frac{2 V_{dc} - V_0}{L} \delta_T T_{sw}$$

T = FRÅN

$$0 - L \frac{di_L}{dt} - V_0 = 0 \Rightarrow -L \frac{-|\Delta i_L|}{\Delta t} - V_0 = 0 \Rightarrow \{CCM\} \Rightarrow$$

$$|\Delta i_L| = \frac{V_0}{L} (1 - \delta_T) T_{sw}$$

LIKHET

$$\frac{2 V_{dc} - V_0}{L} \delta_T T_{sw} = \frac{V_0}{L} (1 - \delta_T) T_{sw}$$

$$\delta_T = \frac{V_0}{2 \cdot V_{dc}} = \frac{24}{2 \cdot 90} = 0,13$$

c) Maximal spänning fås vid max δ
 max δ bestäms av avmagnetiseringen

T = TILL

$$V_{dc} - k_m' \frac{\Delta i_m'}{\Delta t} = 0 \Rightarrow \Delta i_m' = \frac{V_{dc} \Delta t}{k_m'}$$

T = FRÅN

$$V_{dc} - d_m''' \frac{\Delta i_m'''}{\Delta t} = 0 \quad \left. \begin{aligned} d_m''' &= d_m' \left(\frac{N_3}{N_1} \right)^2 \\ \Delta i_m''' &= \Delta i_m' \frac{N_1}{N_2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$V_{dc} - L_m' \left(\frac{N_3}{N_1} \right)^2 \frac{\Delta i_m' \left(\frac{N_1}{N_3} \right)}{\Delta t} = 0$$

LIKHET

$$\frac{V_{dc}}{L_m'} \delta_T T_{sw} = \frac{V_{dc}}{L_m'} \frac{N_1}{N_3} \overset{CCM}{\downarrow} (1 - \delta_T) T_{sw}$$

$$\delta_T = \frac{N_1}{N_3} - \frac{N_1}{N_3} \delta_T$$

$$\delta_{T,max} = \frac{N_1/N_3}{1 + N_1/N_3} = \frac{1}{1+1} = 0,5$$

enl. uppg b1

$$V_{o,max} = \delta_{T,max} \cdot 2 V_{dc} = 0,5 \cdot 2 \cdot 90 = \underline{\underline{90V}}$$

d. Lägsta lasten är mest kritisk


$$\bar{I}_o_{min} = \frac{P_{o,min}}{V_o} = \frac{25}{24} = 1,04 A$$

T=TILL

$$\Delta i_L = \frac{2V_{dc} - V_o}{L} \delta_T T_{sw}$$

$$\alpha = \frac{2V_{dc} - V_o}{\Delta i_L} \delta_T T_{sw} = \frac{2V_{dc} - V_o}{2\bar{I}_o} \delta_T T_{sw} =$$
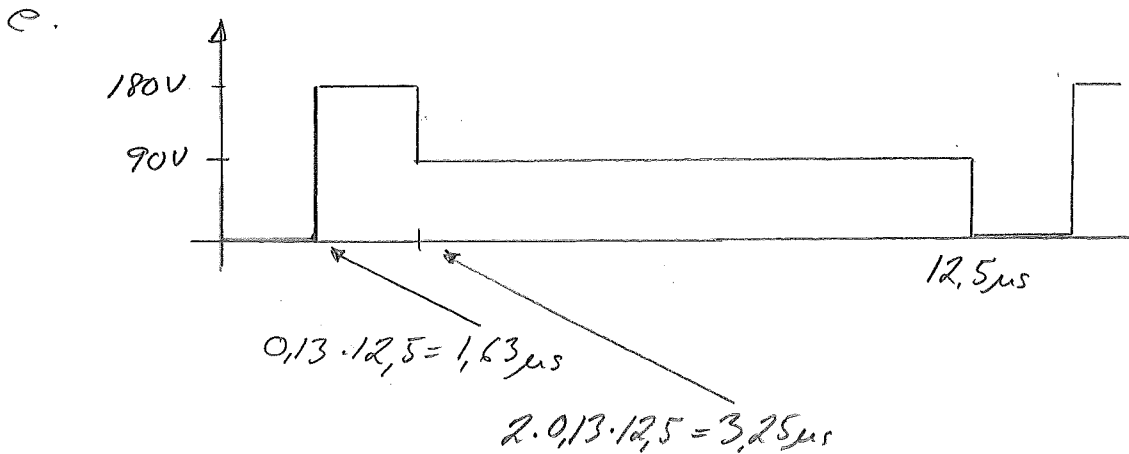
$$= \frac{2 \cdot 90 - 24}{2 \cdot 1,04} \cdot 0,13 \cdot \frac{1}{80kHz} = \underline{\underline{122 \mu s}}$$



f. Transformatorn kan inte avmagnetiseras på sek. eftersom dioden blockerar alltså kommer traßen magnetiseras mer och mer för varje switchperiod. Till slut mättar traßen.